

Architecture de Ordinateurs

Module 3

# Système (didactique) minimum

Dr. Yannick HERVE

V 1.3

# Préliminaire

Objectif : deux données sont disponibles dans une mémoire, on veut calculer la somme et la ranger en mémoire juste à la suite

## **Composants**

- Mémoire
- Additionneur (en fait ALU)
- Fils de connexion (BUS)
- Autres composants ?
- Electronique de contrôle ?

# Préliminaire

Objectif : deux données sont disponibles dans une mémoire, on veut calculer la somme et la ranger en mémoire juste à la suite



## Composants

- Mémoire
- Additionneur (en fait ALU)
- Fils de connexion (BUS)
- Autres composants ?
- Electronique de contrôle ?


### Avertissement bienveillant

Ce module est primordial  
et contient tous les  
concepts de base.  
Ne pas le comprendre  
compromet fortement la  
suite ....


# Comment relier ?

  

# Comment relier ?

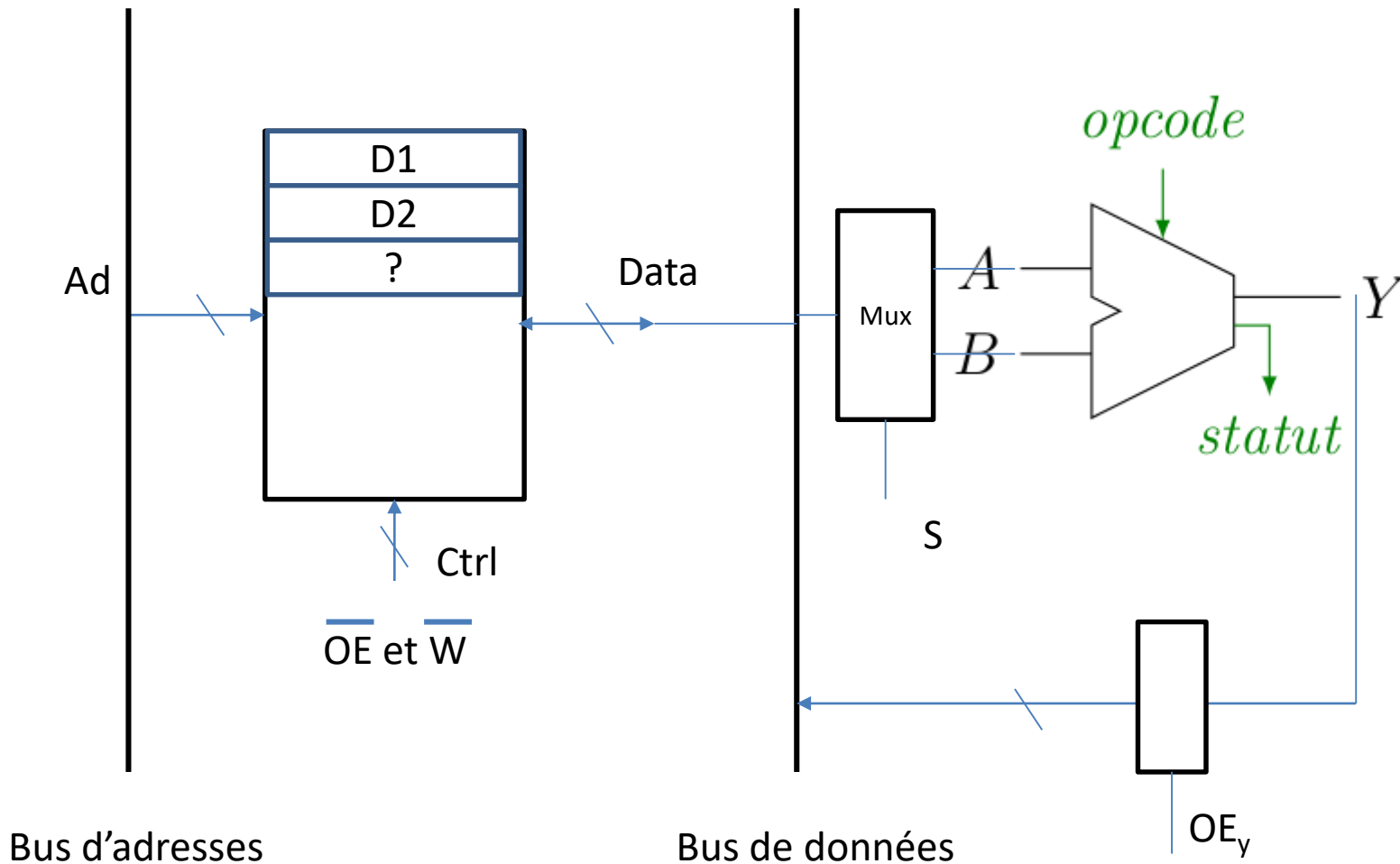

# Comment relier ?

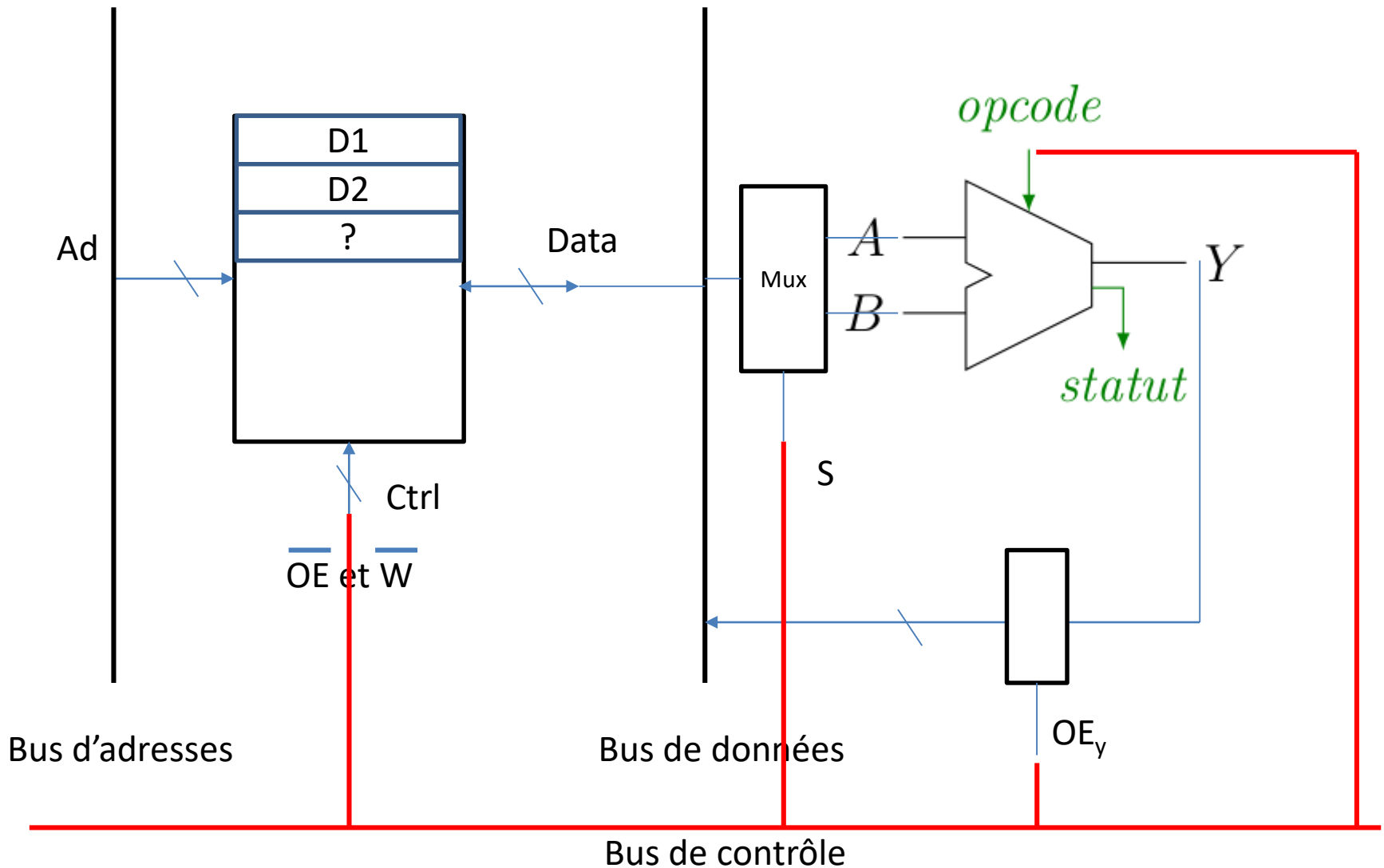

# Séquence de contrôle (1)

Adresse, OE/, W/, S, Opcode, OEy

Hyp : Code pour ADD = 0010


0000,0,1,0,0010,0      mettre D1 sur le bus

0001,0,1,1,0010,0      mettre D2 sur le bus

Problème : on a perdu A

0002,0,0,0,0010,1      écrire le résultat

# Modification 1 : accu(mulateur)

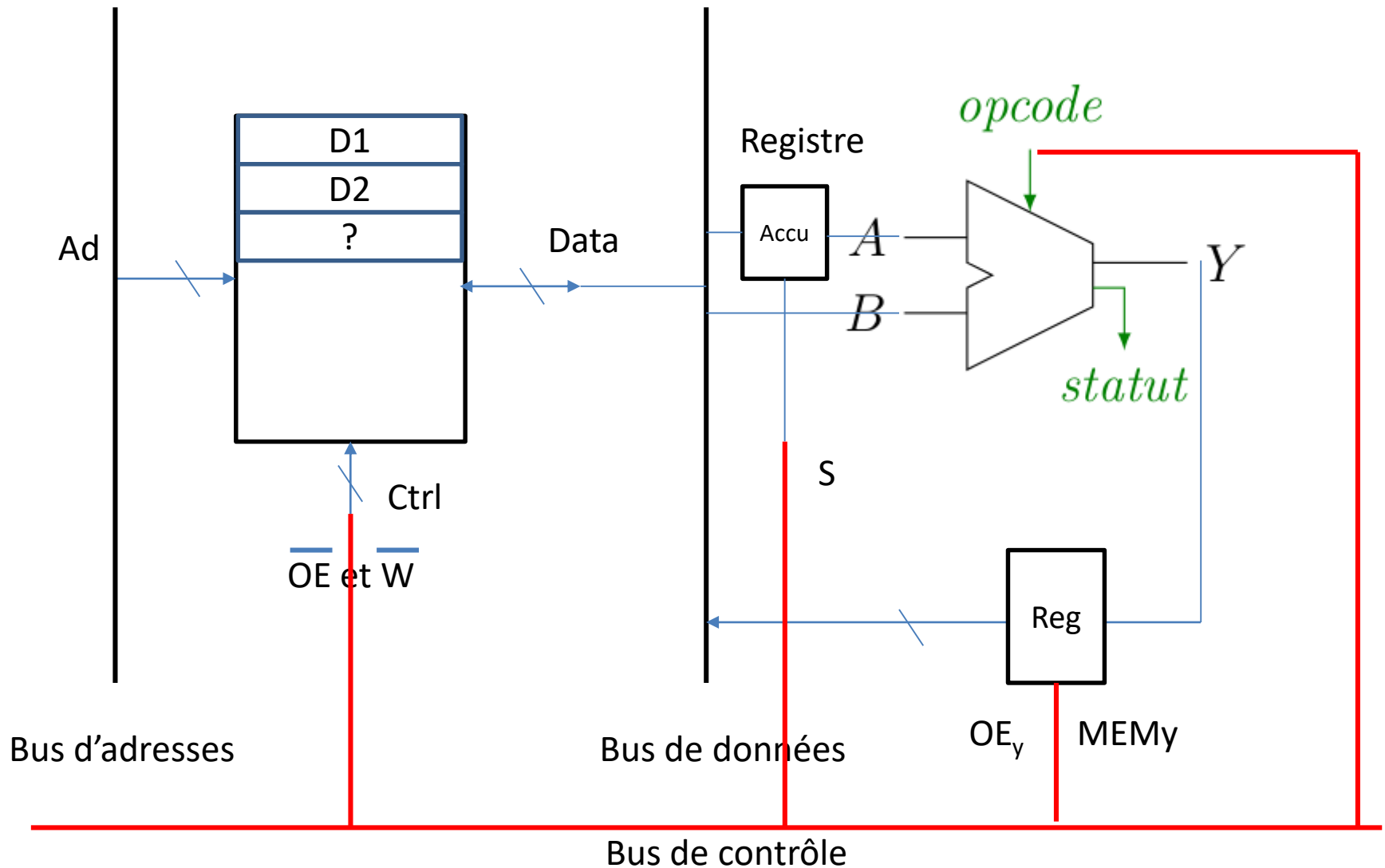



# Séquence de contrôle (2)

Adresse, OE/, W/, S, Opcode, MEMy, OEy

0000,0,1,1, 0010,0,0


0001,0,1,0, 0010,1,0

0002,0,0,0, 0010,0,1

**Séquenceur associé**

- ➔ Il faut une horloge
- ➔ Il faut incrémenter l'adresse

Valeur du contrôle

 

Op ?

➔ 000001100000

1


➔ 000001100000

1

➔ 000001100000

# Modification 2 : Séquenceur + PC

PC = Programm Counter

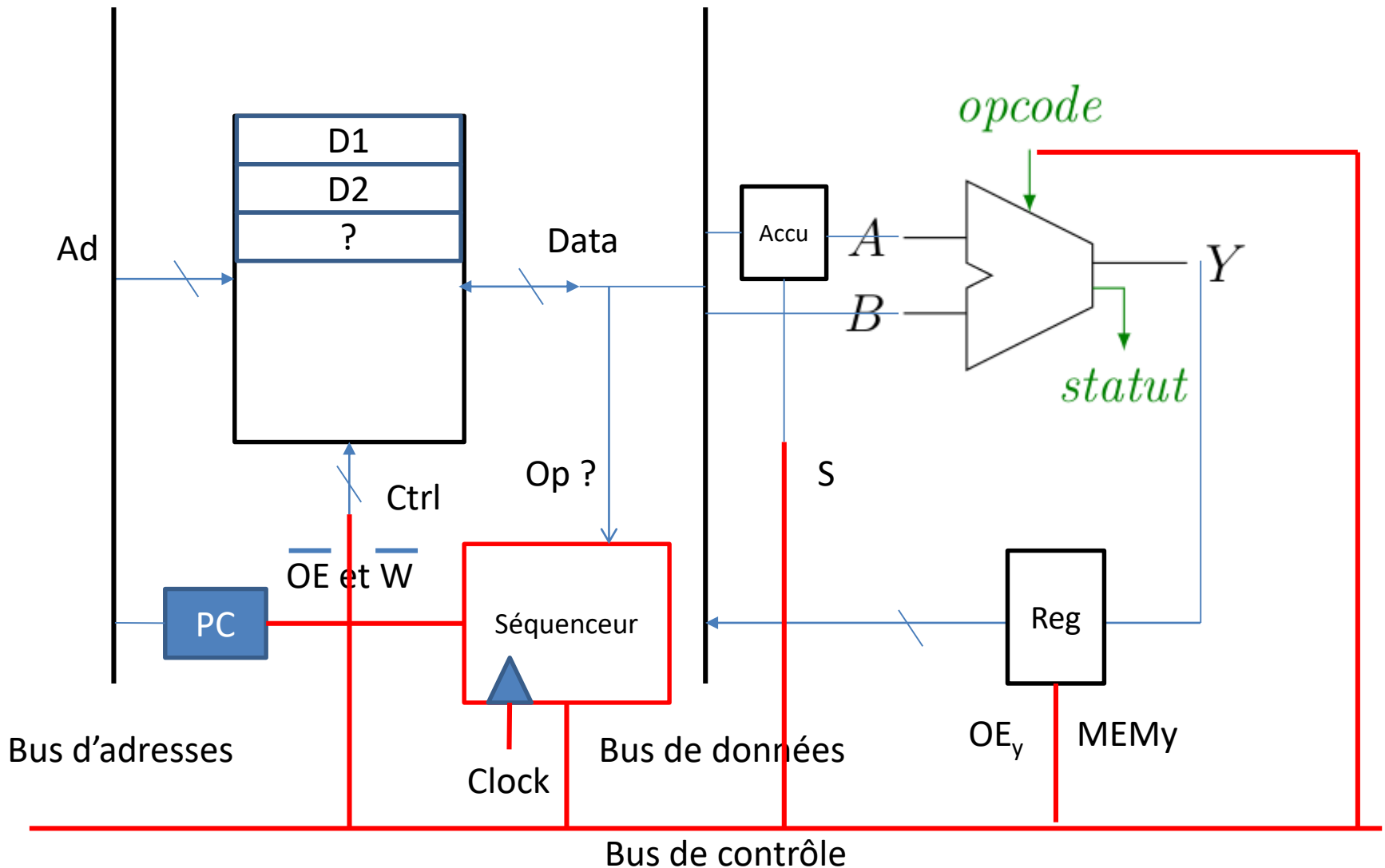


# Questions

- Comment détecter l'opération voulue ?
- Comment activer le séquenceur ?
- Comment mettre les données « ailleurs » en mémoire ?

Remarque : Le Compteur de Programme (CP) / Programme Counter (PC)  
est aussi appelé Compteur Ordinal (CO) / Ordinal Counter (OC)  
(de temps en temps Pointeur d'Instruction)

# Modification 3 : Instruction

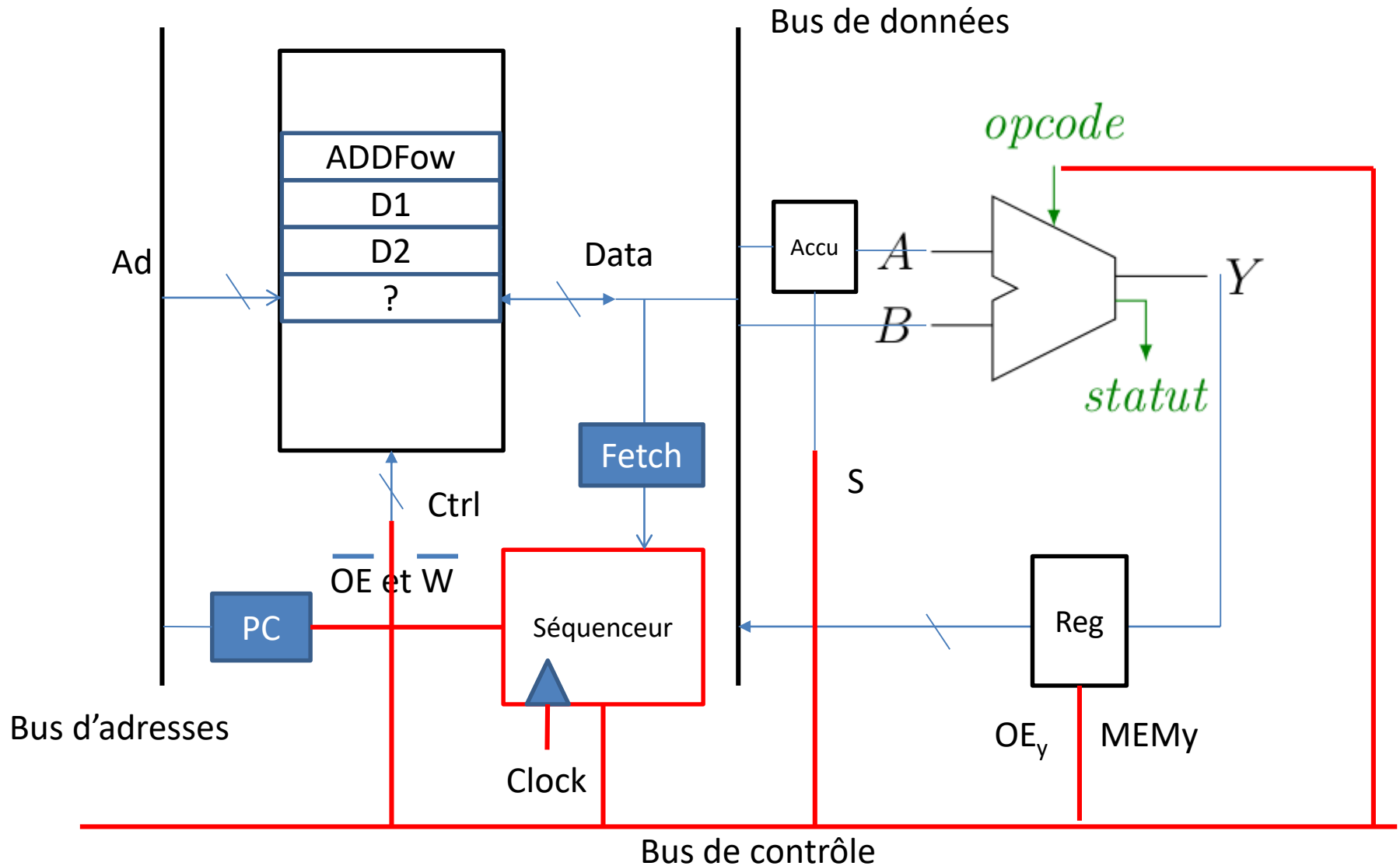

# Fonctionnement

- PC → pointe sur la valeur ADDFow
  - Interprétée comme une instruction
- Fetch → déclenchement du sous-séquenceur (qui pilote le bus de contrôle)
  - PC ← PC+1, lecture data 1 dans accu
  - PC ← PC+1, lecture data 2 sur le bus de données
  - PC ← PC+1, écriture du résultat en mémoire
  - PC ← PC+1
- PC ← pointe sur l'instruction suivante

# Fonctionnement

- PC  $\rightarrow$  pointe sur la valeur **ADD**  
– Interprétée comme une instruction
- Fetch  $\rightarrow$  déclenchement du (sous-)séquenceur  
(qui pilote le bus de contrôle)

Instruction : mot binaire  
Code lisible : mnémonique

- PC  $\leftarrow$  PC+1, lecture data 1 dans accu
- PC  $\leftarrow$  PC+1, lecture data 2 su bus
- PC  $\leftarrow$  PC+1, écriture du résultat en mémoire
- PC  $\leftarrow$  PC+1

Microprogramme de 4 cycles  
(4 périodes d'horloge)

- PC  $\leftarrow$  pointe sur l'instruction suivante

# Vocabulaire


- Code machine (ou instruction machine)
  - Mot binaire codant l'instruction
- (Code) mnémonique : pour le programmeur
  - Mot « en clair » pour le manipuler
- Microprogramme
  - Suite de microcommandes réalisant l'instruction
- Assembleur
  - Mnémoniques ➔ codes machines, Calcule sauts
- Désassembleur (fonction inverse de l'assembleur)

# Généralisation

Trois bus internes :

- Adresse
- Données
- Contrôle

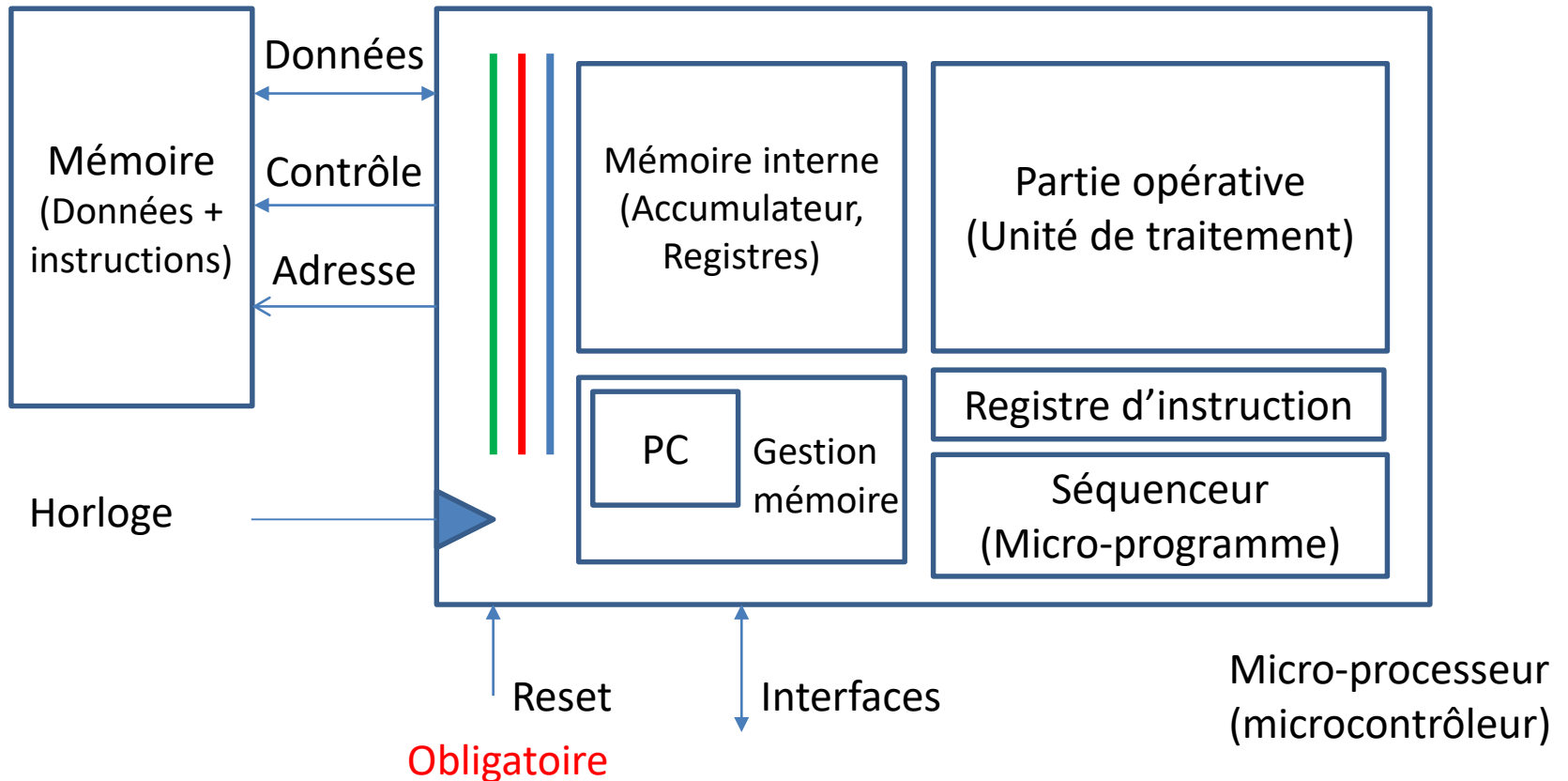Architecture de  
**Von Neuman**  
microprogrammée  
(CISC)





Exemple extrait de « Comprendre les microprocesseurs »  
Gindre & Roux, 1990, Mc Graw-Hill, ISBN : 2-7042-1160-4

# Conception d'un mini système

Système simpliste (simplissime)  
permettant d'illustrer tous les  
principes utiles à la compréhension  
des processeurs classiques

# Les étapes

- Introduction
- Jeu d'instructions
- Architecture
  - Partie opérative
  - Séquenceur
- Fonctionnement
- Démarrage (boot)
- Evolutions possibles

# Introduction

On va définir pour notre processeur

- Les traitements possibles
- Taille/ Format des opérandes
- Capacités de transfert

Ce qui induit

- Jeu d'instructions
- Structure de la partie opérative
- Structure matérielle de dialogue avec l'extérieur

# Jeu d'instructions

## Trois sous-ensembles

- Traitement des données
  - Exemple : ADD
- Transferts
  - Exemple : MOV
- Modification du déroulement du programme
  - Exemple : BRA

Remarque : les mnémoniques dépendent du constructeur.

L'instruction de branchement pourra se nommer BRA, JMP ...

L'instruction de transfert, MOV, LOAD, LD, ST ...

# Conventions d'écriture

- Exemple : Transfert RAM → Processeur
  - Quelle informations en plus du MOVE ?
  - Convention : Mnémonique source, destination
- Charger registre R1 avec la valeur 05
  - MOVE #05, R1 (R1 ← 05)
- Transfert registre R2 à l'adresse \$8000
  - MOVE \$8000, R1 (M[8000] ← R2)
- Addition de 05 à R1 stocké dans R1
  - ADD #05,R1 (R1 ← (R1)+05)

# Conventions d'écriture

- Exemple : Transfert RAM → Processeur
  - Information en plus du MOVE ?

Mnémonique

Equation  
fonctionnelle

– MOVE #05, R1

(R1 ← 05)

- Transfert registre R2 à l'adresse \$8000
  - MOVE \$8000, R1 (M[8000] ← R2)
- Addition de 05 à R1 stocké dans R1
  - ADD #05, R1 (R1 ← (R1)+05)

# Notations

- # : valeur immédiate
- $M[x]$  : valeur à l'adresse  $x$  de la mémoire  $M$
- $(R1)$  : valeur du registre  $x$
- \$ : hexa

# Mode d'adressage (introduction)

## Comment accéder aux données

- CLR1  
Action dans mnémonique : adressage implicite
- MOVE #05, R1 (R1 ← 05)  
Codée dans l'instruction : adressage immédiat
- MOVE \$8000, R1 (M[8000] ← (R2))  
Adresse dans l'instruction : adressage direct
- MOVE R1,[R2] (M[R2] ← (R1))  
Adresse dans un registre : adressage indirect

Remarques : Les modes d'adressages dépendent des possibilités matérielles des architectures



# Jeu d'instructions

## Opérations

- ADD : addition
- SUB : soustraction
- AND : et logique
- OR : ou logique

## Transferts

- LD : mémoire → reg
- ST : reg → mémoire

## Branchements

- BSC : si dépassement
- BSZ : si résultat nul
- BRA : inconditionnel

Instructions et opérandes  
seront codées sur 8 bits


Les bus : 8 bits de large

(Capacité d'adressage : 256 mots)

# Simplification de schéma

## Les buffers : schéma simplifié

### Accès aux registres

 


Le bus a la valeur  $\alpha$

# Simplification de schéma

## Les buffers : schéma simplifié

### Accès aux registres

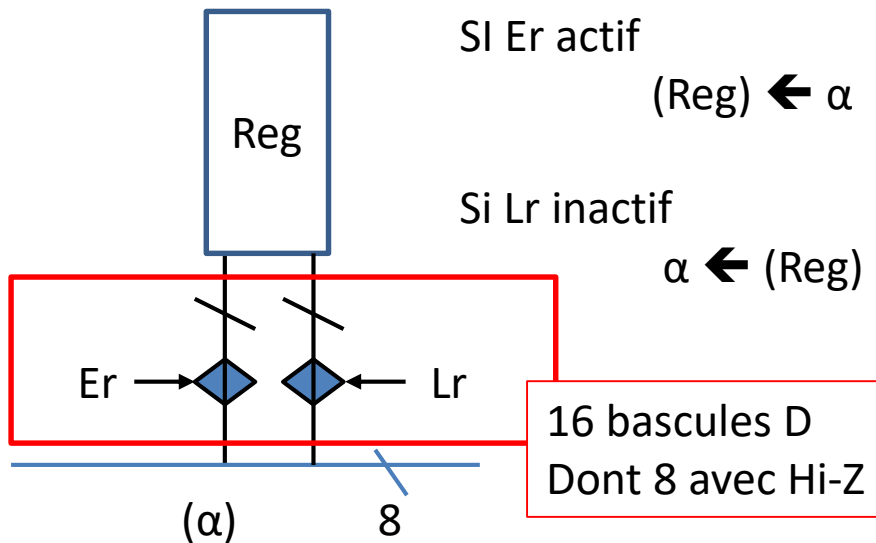

Le bus a la valeur  $\alpha$


# Simplification de schéma

## Les buffers : schéma simplifié


Accès aux registres



Simplifié

 


Le bus a la valeur  $\alpha$

 

Le bus a la valeur  $\alpha$

# Structure matérielle
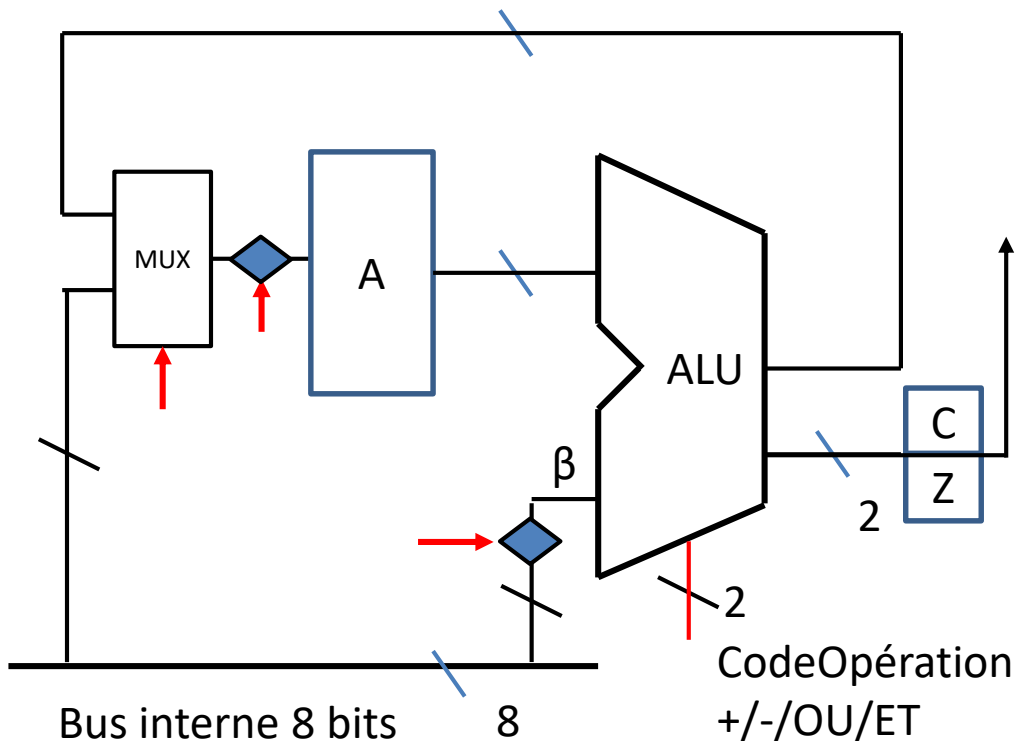
## partie opérative (unité de traitement)



Les flèches rouges viennent de la partie contrôle gérée par le séquenceur ou microprogramme (microcommandes)

Vers la partie contrôle pour les test conditionnels

Register (d'indicateurs) d'état (Flags)

Le registre « collé » à l'ALU s'appelle l'accumulateur ou accu

Equations fonctionnelles possibles

$A \leftarrow \text{op}(A)$


$A \leftarrow (A) \text{ op } \beta$

# Structure matérielle

## gestion des adresses


Adressages :

- implicite
- immédiat
- direct

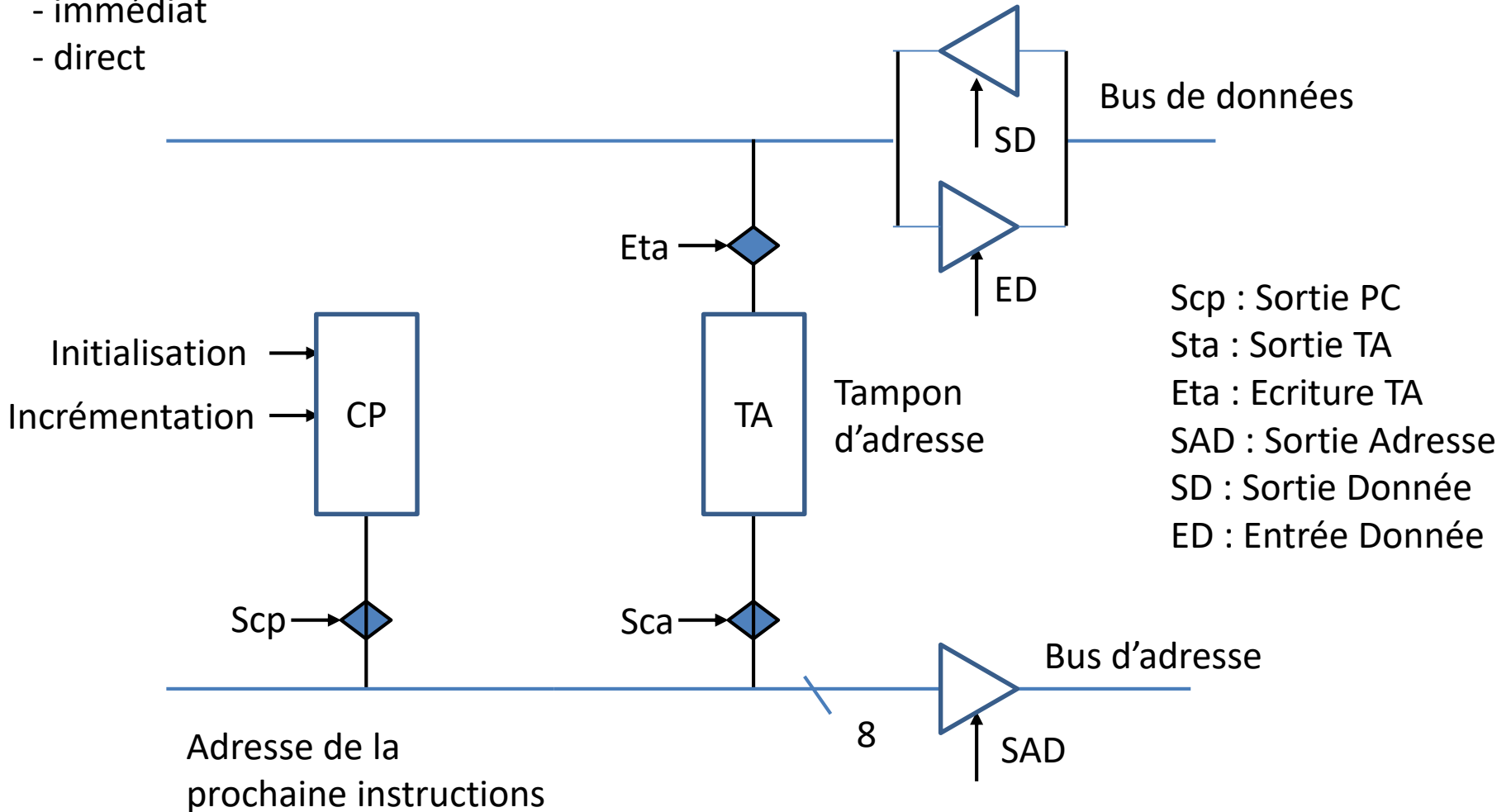
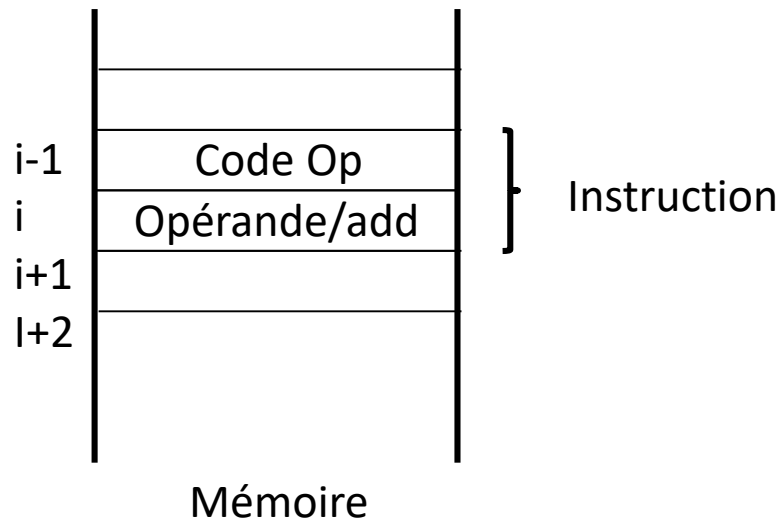
# Structure des instructions

- Chaque instruction est codée sur 2 octets
  - Code opération : pour le registre d'instruction (définit le mode d'adressage)
  - Opérande ou adresse



# Instructions : opérations

- ADD # <valeur>       $(A \leftarrow (A) + \text{<valeur>})$
- ADD <adresse>       $(A \leftarrow (A) + M[\text{<valeur>}])$

Même structure pour SUB, OR, ET

Remarque : On dit qu'un jeu d'instructions est orthogonal quand toutes les instructions peuvent utiliser tous les modes d'adressage



# Instructions : transferts

- LD # <valeur>                     $(A \leftarrow \text{<valeur>})$
- LD <adresse>                     $(A \leftarrow M[\text{<adresse>}])$
- ST <adresse>                     $(M[\text{<adresse>}] \leftarrow (A))$

Remarque : On dit qu'un jeu d'instructions est orthogonal quand toutes les instructions peuvent utiliser tous les modes d'adressage


# Instructions : branchements

- BRA <adresse>      (CP  $\leftarrow$  <adresse>)
- BSC <adresse>      si C=1 : CP  $\leftarrow$  <adresse>  
sinon    CP  $\leftarrow$  CP+1
- BSZ <adresse>      si Z=1 : CP  $\leftarrow$  <adresse>  
sinon    CP = CP +1

Remarque : On dit qu'un jeu d'instructions est orthogonal quand toutes les instructions peuvent utiliser tous les modes d'adressage

# Codage des instructions (1)

- 9 instructions / 2 modes d'adressage

 

Remarque: Ce format en « champs » facilite le décodage par le séquenceur

# Codage des instructions (2)

## **Codes fonction**

ADD : 0001

SUB : 0010

AND : 0100

OR : 1000

LD : 0001

ST : 0010

BRA : 0001

BSZ : 0010

BSC : 0100

## **Codes type**

ALU : 01

Transfert : 10

Branchement : 11

## **Codage 1<sup>er</sup> octet : exemples**

ADD # <valeur> : x 0001 01 0

ADD <adresse> : x 0001 01 1

BRA <adresse> : x 0001 11 x

# Codage des instructions (3)

## Codage instruction : exemples

ADD #05 : 00001010 00000101 = 0A 05

ADD \$83 : 00001011 10000011 = 0B 83

BRA \$54 : 00001110 01010100 = 0E 54

# Codage : synthèse

	Immédiat	Direct
<b>ADD</b>	0A	0B
<b>SUB</b>	12	13
<b>AND</b>	22	23
<b>OR</b>	42	43
<b>LD</b>	0C	0D
<b>ST</b>	X	15
<b>BRA</b>	X	0F
<b>BSC</b>	X	17
<b>BSZ</b>	X	27

# Structure matérielle

## séquenceur ou unité de commande

Circuit séquentiel complexe

- Fonctionne au rythme de l'horloge interne  
(peut être différente de l'horloge externe)
- Définit la suite des microcommandes
  - Initialisation
  - Recherche d'instruction (fetch)
  - Interprétation de l'instruction


# Microcommandes

- Entrées séquenceur
  - Instruction courante et opérande
  - Prise en compte du registre d'état
  - Prend en compte les signaux externes
- Sorties
  - Activation et séquençement des accès aux registres
  - Fabrication du code opération (ALU)
  - Calcul des adresses de saut
  - Signaux de gestion externe


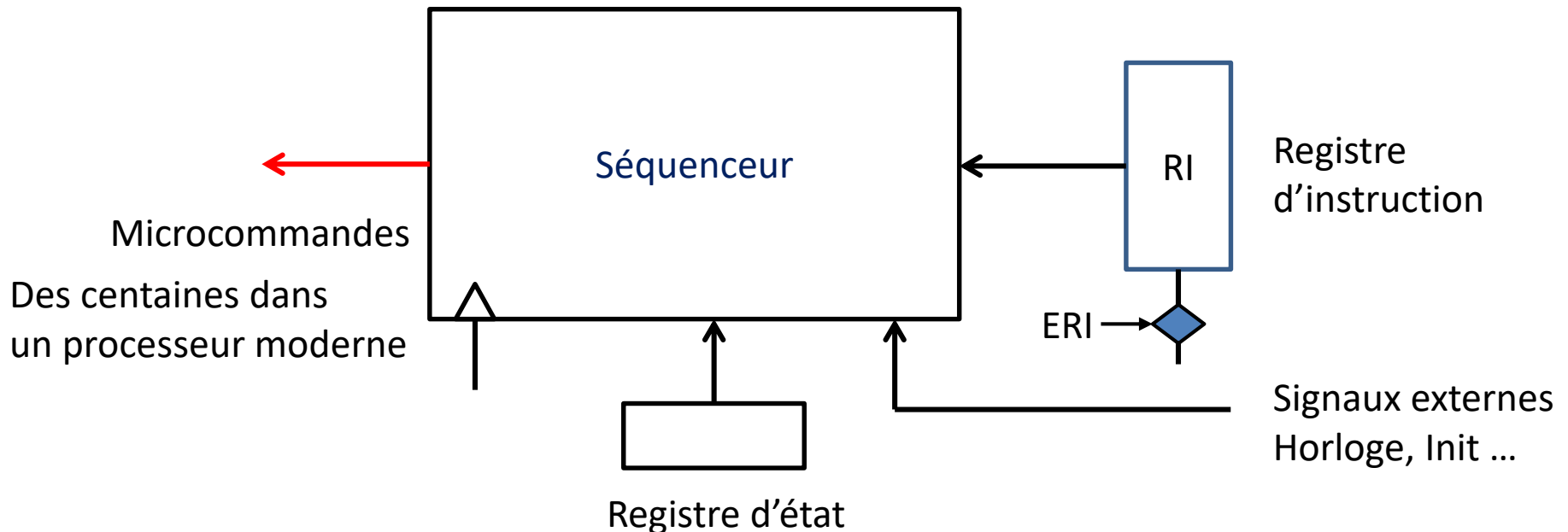
# Séquenceur

Décoder instruction, générer microcommandes




Méthodes de réalisation :

- système câblé (complexe) par synthèse logique des graphes de fluence
- décodage conditions, mémoire de microcommande et compteur (simple)

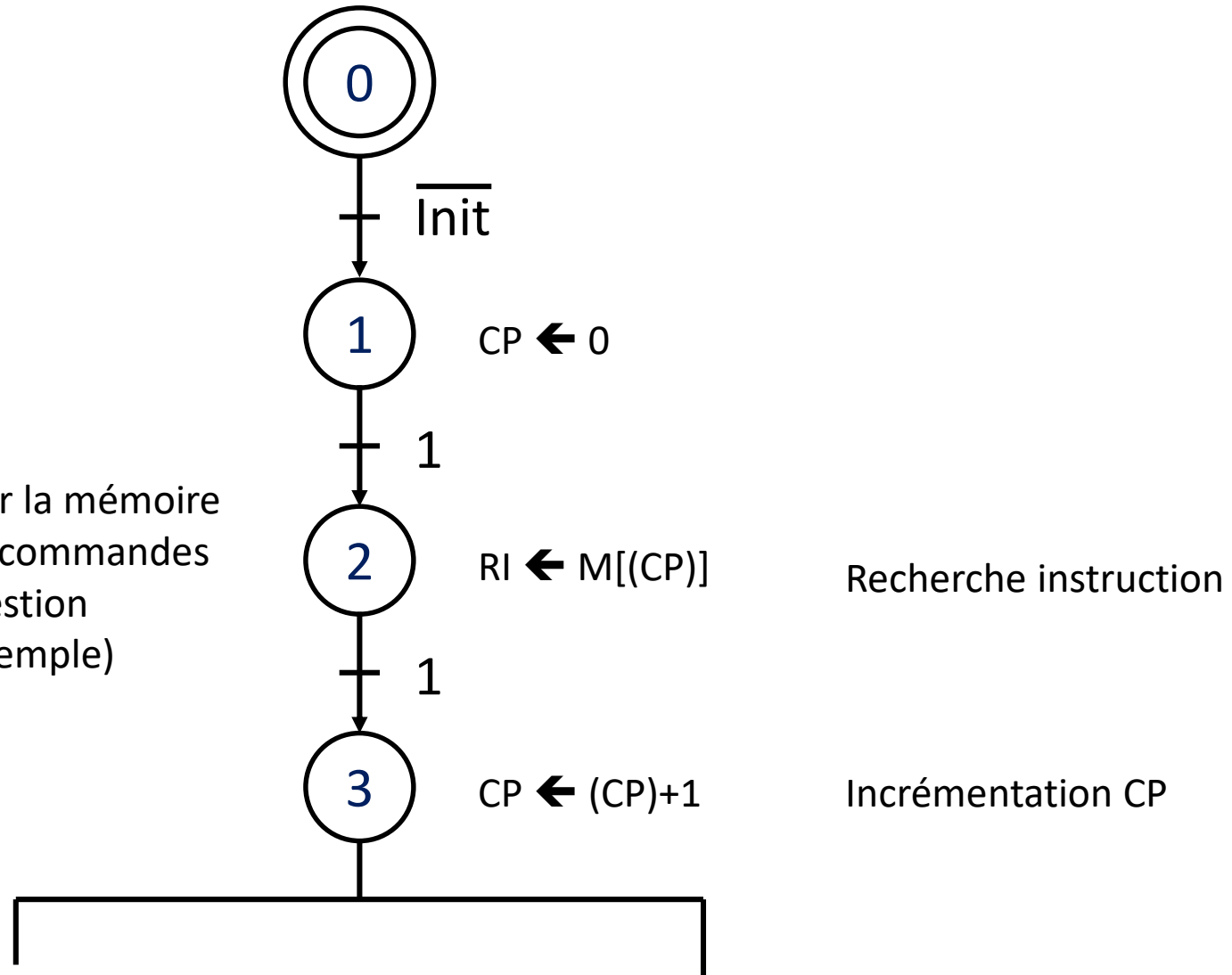
# Initialisation

Note : les opérations sur la mémoire doivent positionner les commandes externe sur le bus de gestion d'interface (R/W par exemple)


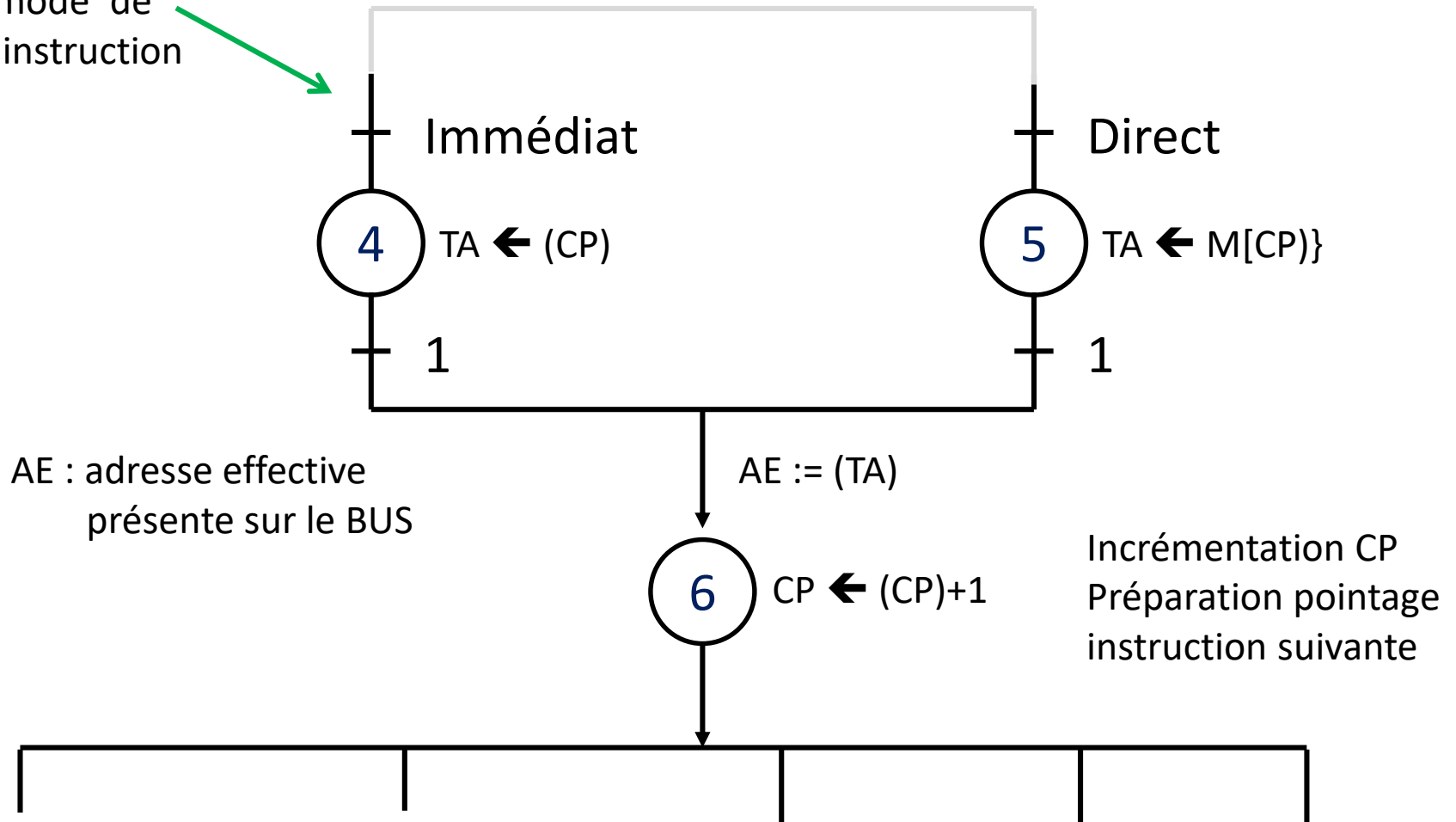
# Mode d'adressage


Vient du champ  
'mode' de  
l'instruction




Vient du champ  
'fonction' de  
l'instruction

# Fonctions


Deux branches  
parallèles

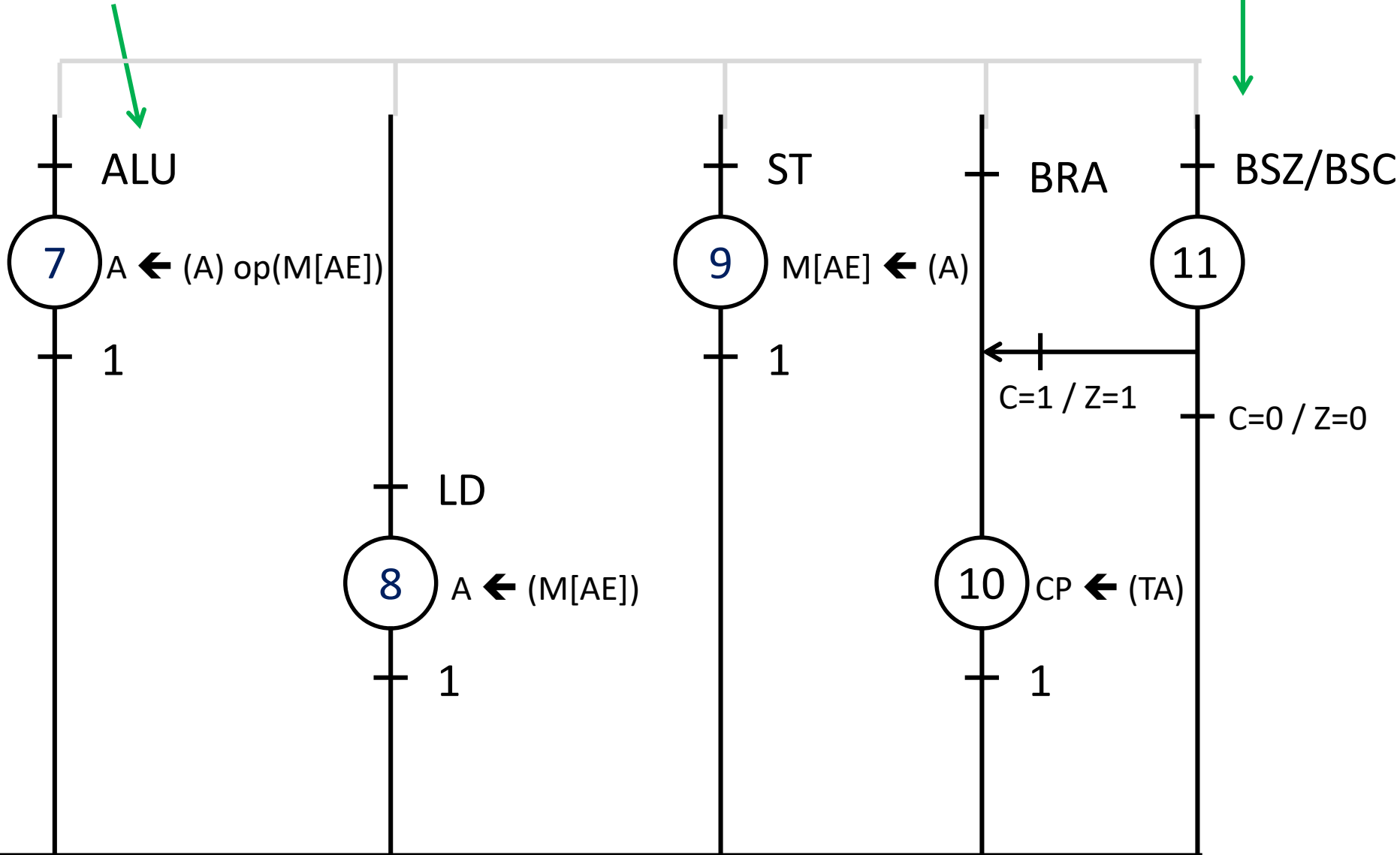

# Rebouclage

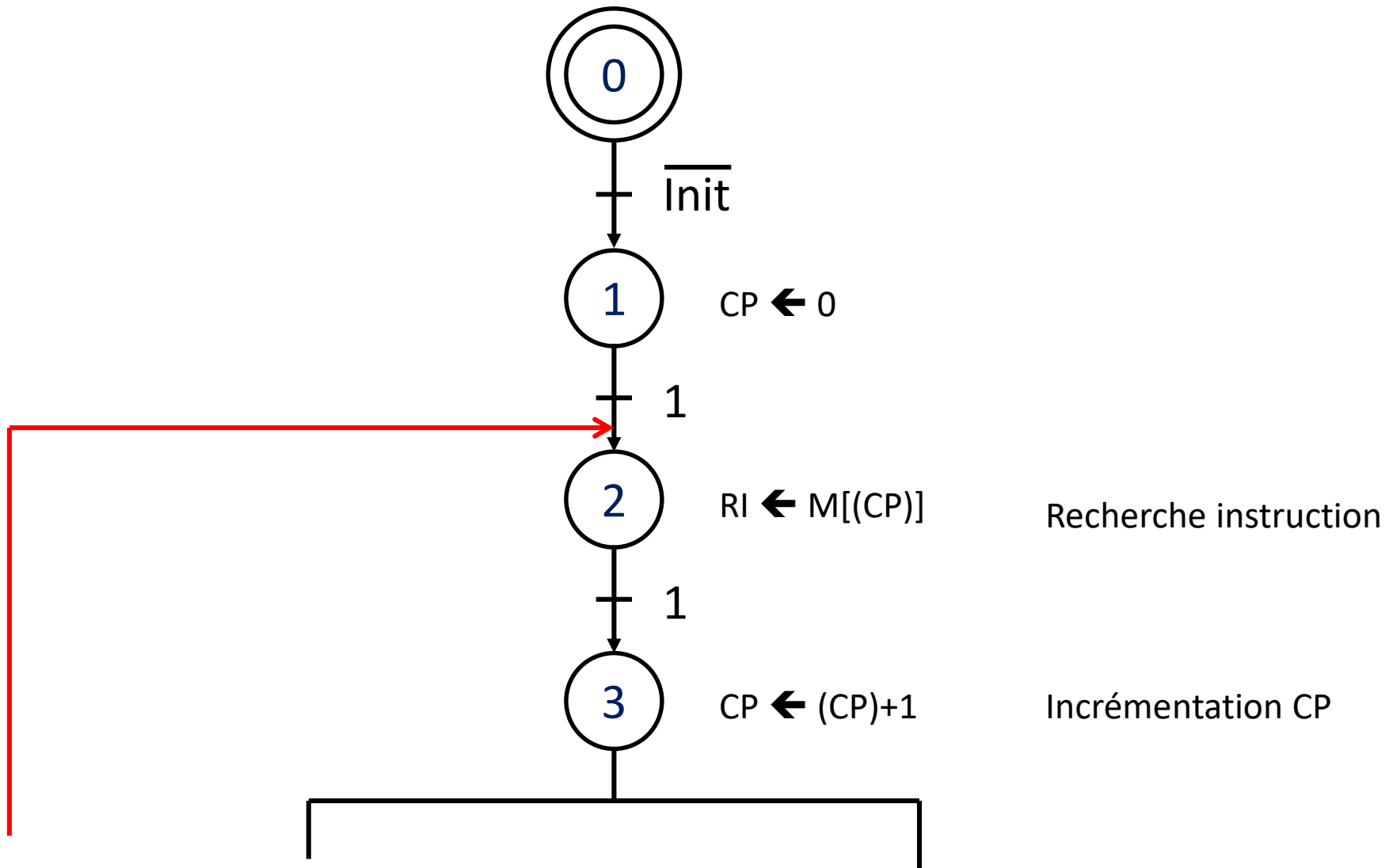

# Assemblage

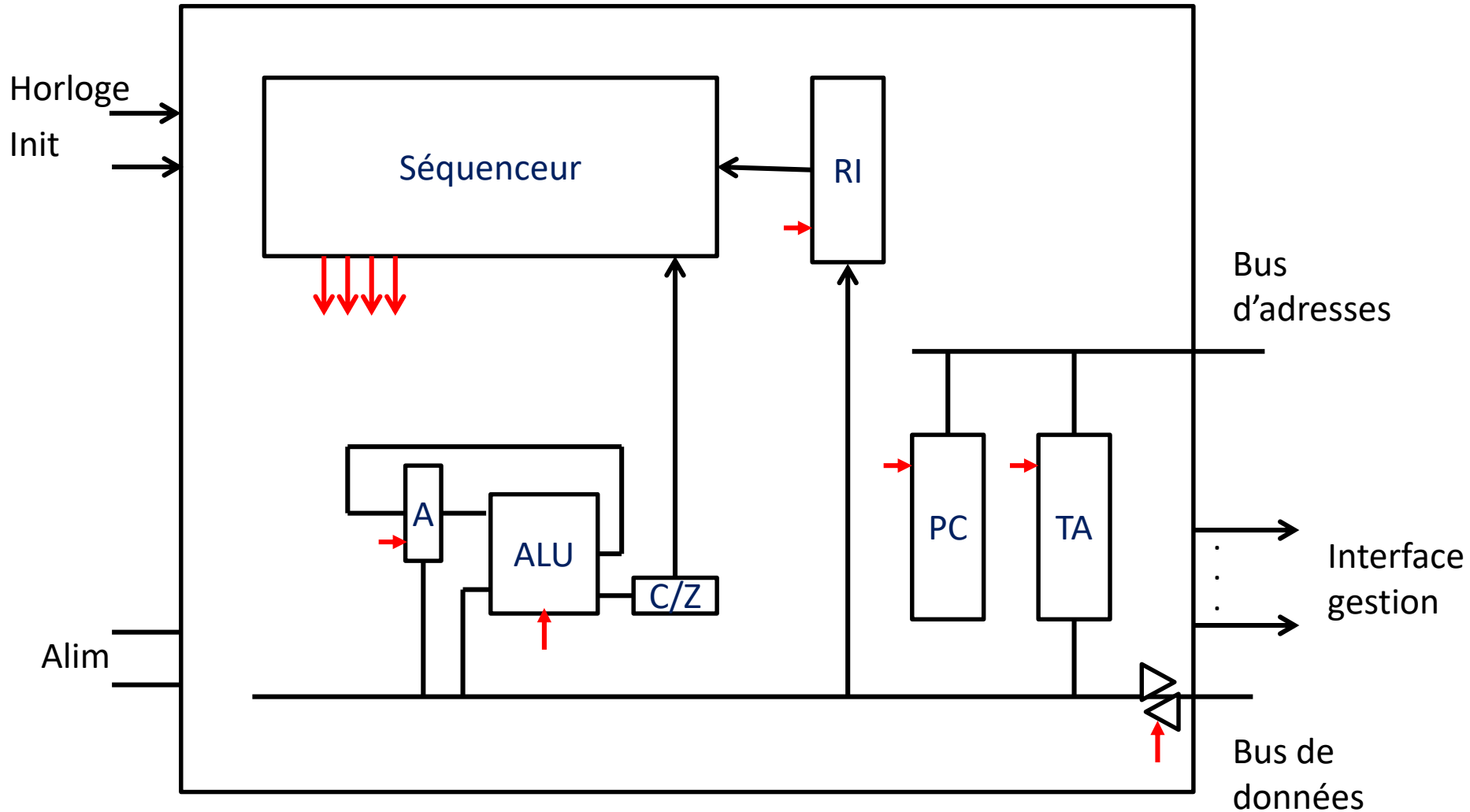

# Archi de Von Neumann : définitions

- Une unité de traitement (UT)
- Une mémoire (données + instructions)
- Un canal d'échange (BUS) partagé

1- UT : opérations élémentaires câblées

Traitement déclenché par une commande appelée instruction.

L'ensemble des instructions nommé le jeu d'instructions.

2- Exécution des tâches complexes : suite d'instructions exécutée séquentiellement nommée programme

3- Programme et données stockés dans une mémoire  
= machine à programme enregistré.

4- Certaines instructions : ruptures de séquences conditionnelles

Ce point fondamental en fait la nouveauté en 1945

# Fonctionnement (1)

- On reprend le besoin du début :  $Z = X + Y$
- Programme connaît 3 adresses : AdX, AdY, AdZ
- Spécification

Programme « addtion8bits »

Variable X,Y,Z : octet

Après initialisation

Début

$Z := X + Y$

Attendre ici

Fin




# Fonctionnement (2)

- Compte tenu des capacités « hardware »
  - Chargement de A avec X
  - Addition avec Y
  - Stockage du résultat
  - Attente
- Après initialisation  $PC = 0$ 
  - Le programme commence à cette adresse
 
# Fonctionnement (3)

- Utilisation de la mémoire : cartographie d'usage



En Hexa :

De 00 à 7F : programme (128 mots)

De 80 à FF : données (128 mots)

**Choix arbitraire :**

X → AdX = 80

Y → AdY = 81

Z → AdZ = 82

# Fonctionnement (4)

- Code programme en langage assembleur  
(mnémoniques) Ecrit sur un autre ordinateur

Directives d'assemblage	ORG	00	Adresse début programme
	AdX	EQU 80	Alias pour définir localisation
	AdY	EQU 81	
	AdZ	EQU 82	
Deb:	LD	AdX	Charge l'accu par $X=M(AdX)$
	ADD	AdY	Addition de l'accu avec $Y=M(AdY)$
	ST	AdZ	Stocke résultat en $M(AdZ)$
Wait:	BRA	Wait	Attente infinie

# Fonctionnement (5)

- Utilisation d'un cross assembleur  
(outil sur machine 1 pour fabriquer un code pour machine 2)  
Remplace les alias  
Remplace les mnémoniques par les codes machine  
Calcule les adresses

					Programme
			Ad	Inst	OD
Deb:	LD	AdX	00	0D 80	80
	ADD	AdY	02	0B 81	0B
	ST	AdZ	04	15 82	81
Wait:	BRA	Wait	06	0F 06	15
					82
					0F
					06


# Fonctionnement (6)

- Implantation du programme et des données
    - Si prévu : téléchargement depuis l'extérieur
    - Préparation mémoire à l'extérieur puis report
- Type de mémoire ?


Problème réglé plus tard (par les gens du hard)

- **Fonctionnement interne ?**
  - Comment le programme fait fonctionner le processeur

# Conventions pour la suite

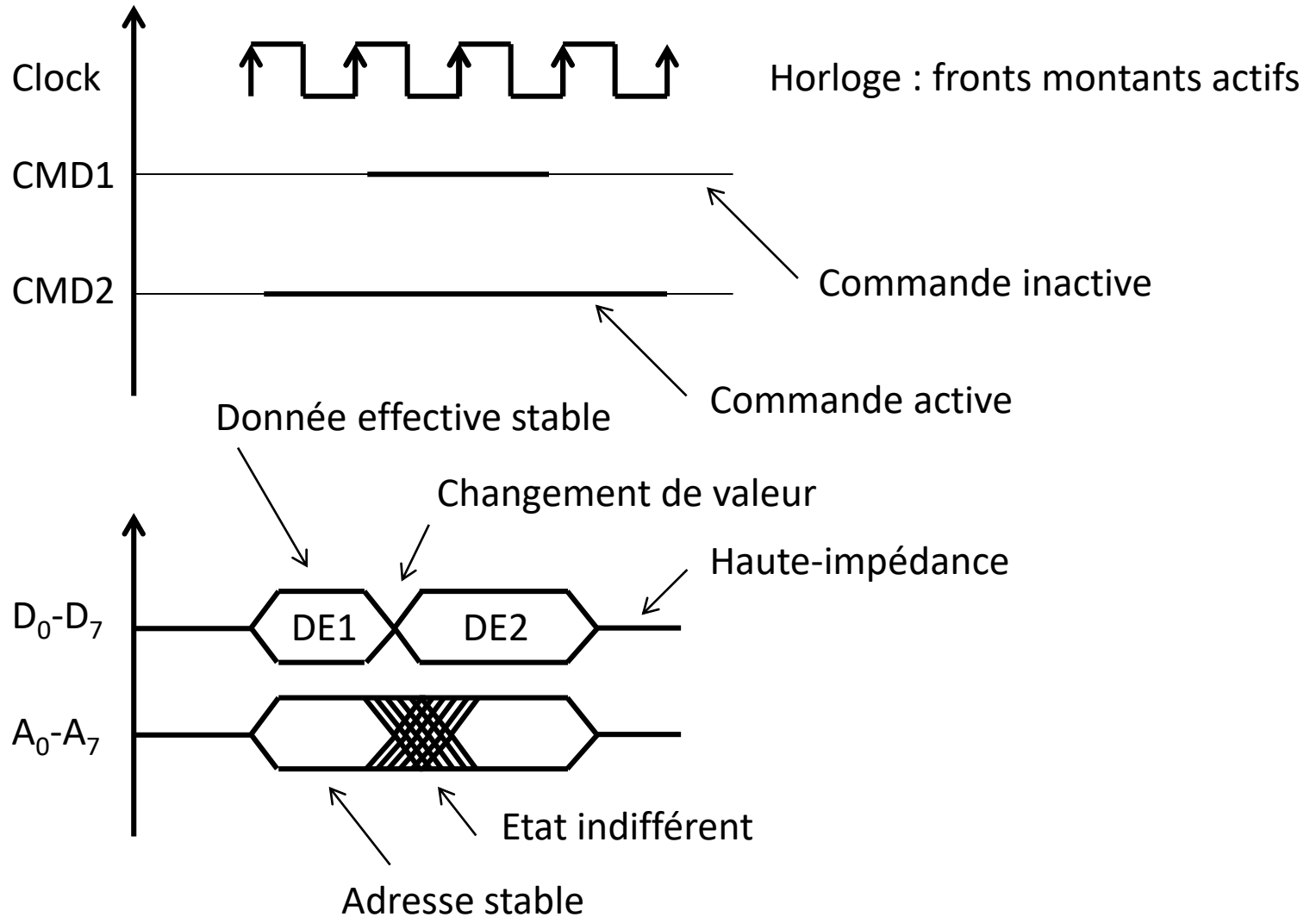

# Schéma global

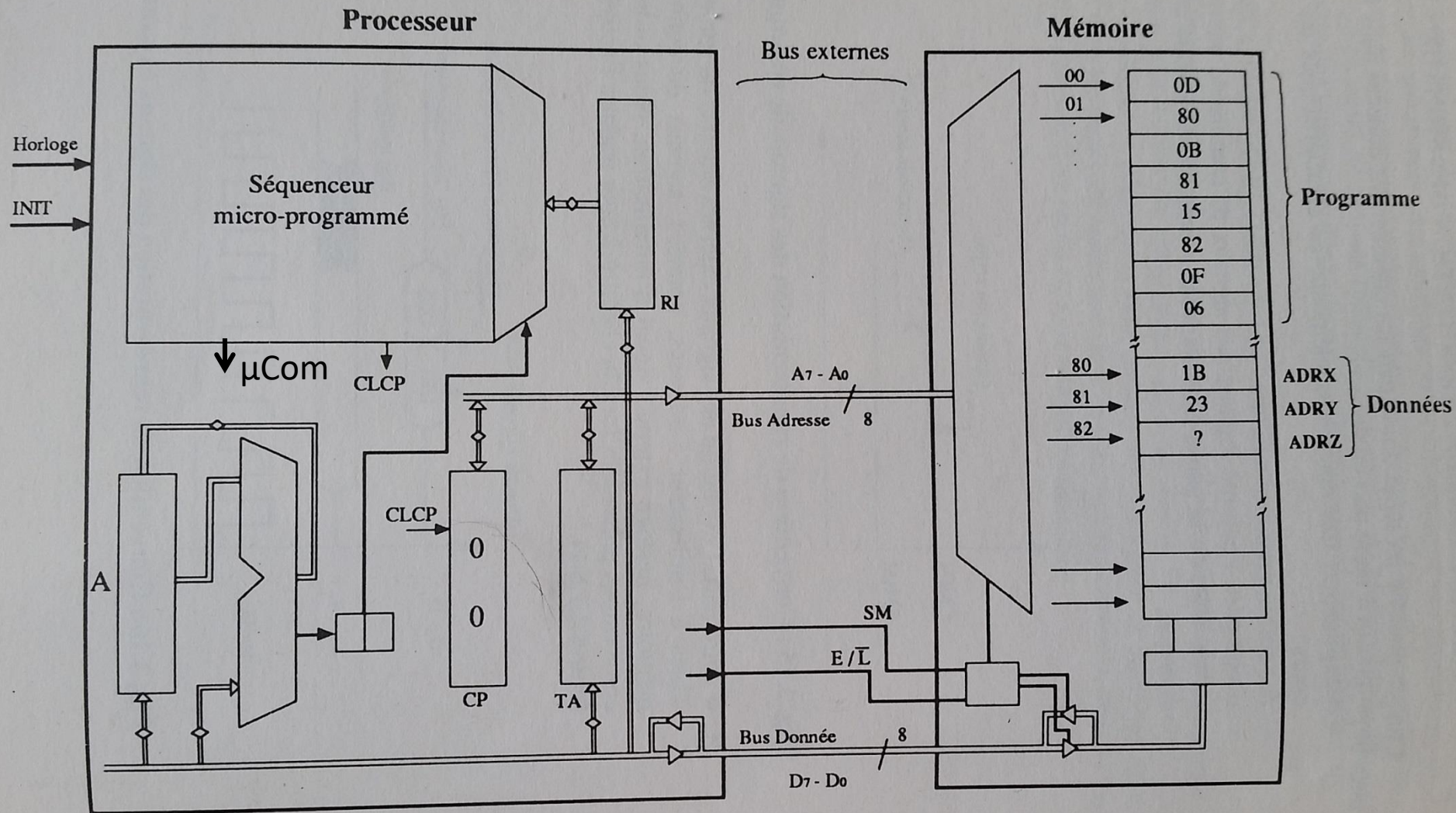

SM : Sélection mémoire ( $\overline{\text{CE}}$  : chip enable)  $\text{E}/\overline{\text{L}}$  : 1=Ecriture/0=Lecture (R/ $\overline{\text{W}}$ )


# Initialisation et fetch

- Etape 1
  - CP  $\leftarrow 0$  : microcommande CLCP actif (CLCP)
- Etape 2 (6 phases)
  - CP sur le bus interne : SCP
  - Activation buffer sortie adresse : SAD
  - Accès mémoire : SM et L
  - Activation buffer mémoire en entrée : ED
  - Activation écriture RI : ERI
  - Désactivation toutes commandes



$$CP \leftarrow CP + 1$$

- Etape 3 : Incrémentation PC : INCP

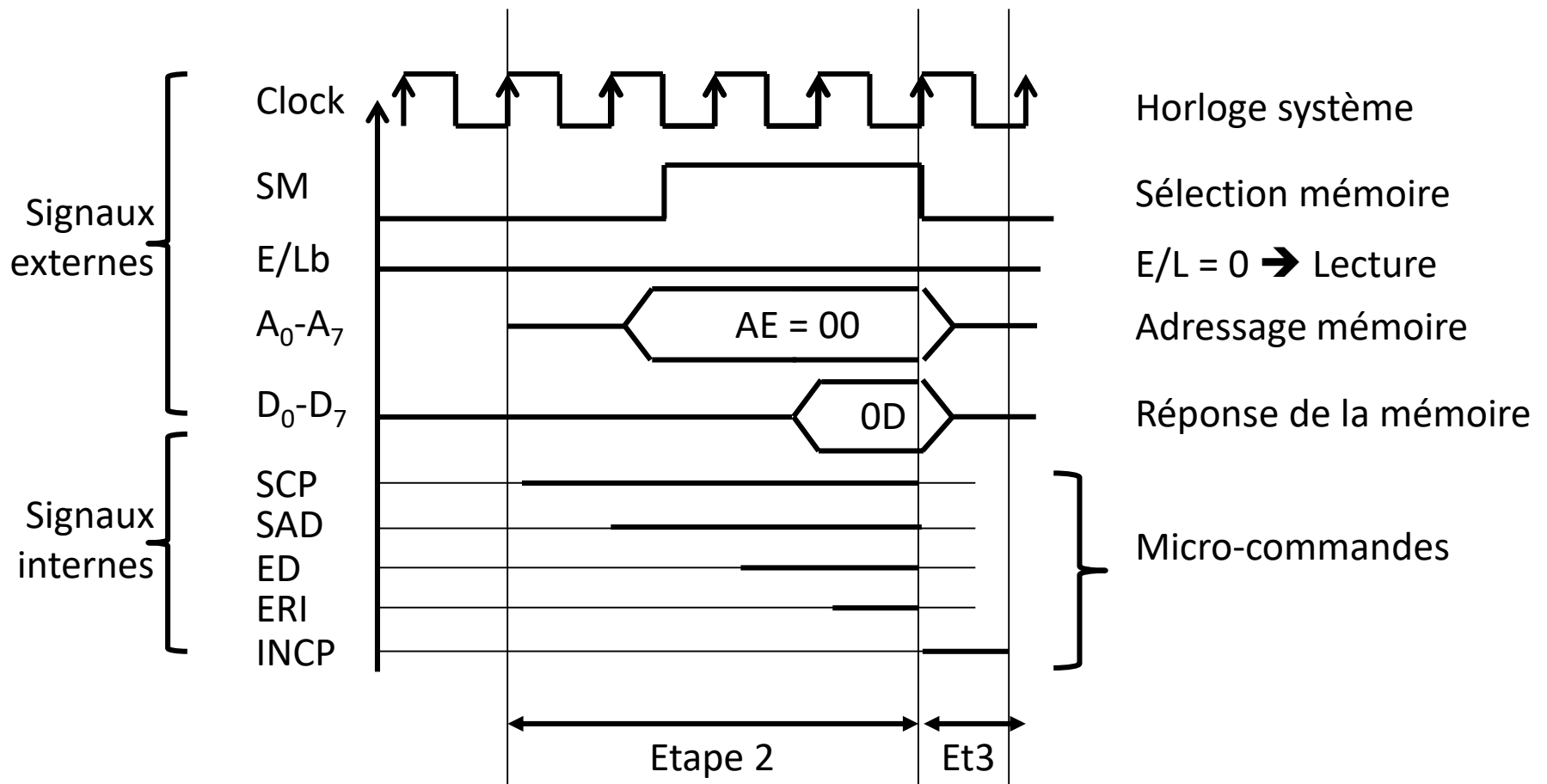


# La suite

- A la fin de l'étape 3 :  $(CP) = 01$  et  $(RI) = 0D$ 
  - ➔ Etape suivante : 5 (adressage direct)
- Etape 5 :  $TA \leftarrow (M[(CP)])$  (6 phases)
  - CP sur le bus interne : SCP
  - Activation buffer sortie adresse : SAD
  - Accès mémoire : SM et L
  - Activation buffer mémoire en entrée : ED
  - Activation registre temporaire adresse : ETA
  - Désactivation toutes commandes

$$CP \leftarrow CP + 1$$

- Etape 6 : Incrémentation PC : INCP

 

# La suite


- A la fin de l'étape 6 : transfert/chargement

➔ Etape suivante : 8

- Etape 8

$A \leftarrow (M[(AE)])$

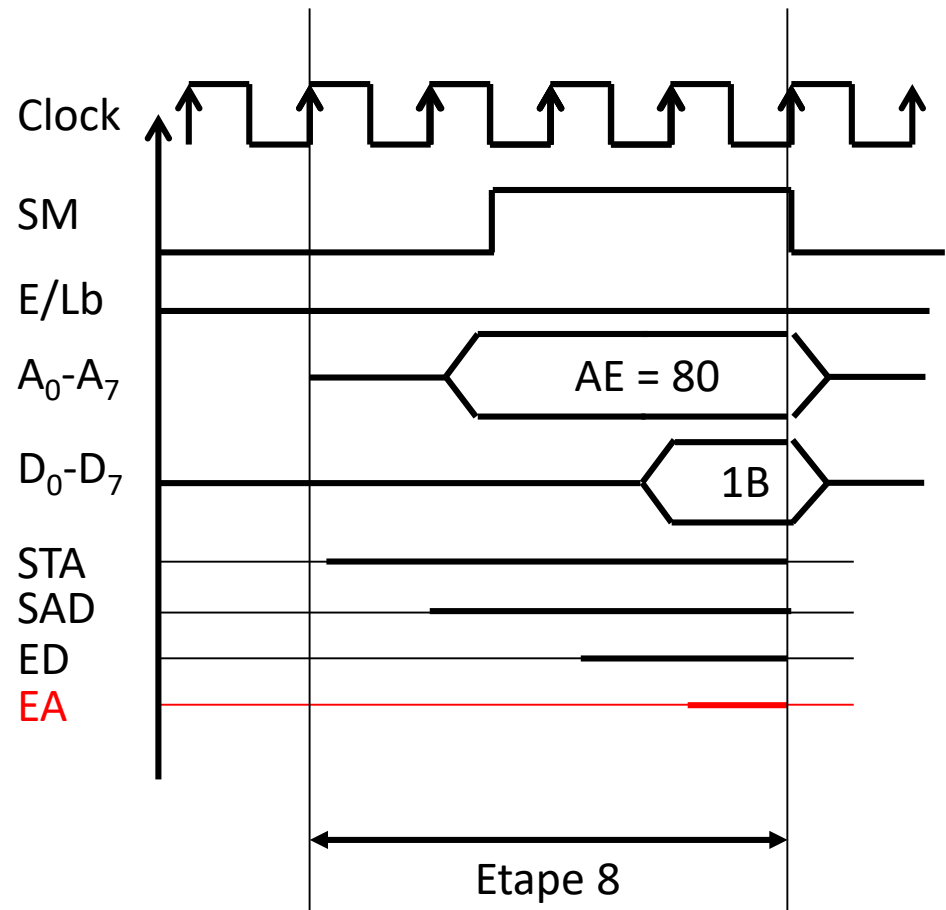- Rangement dans l'accumulateur :  
Activation EA



# Rebouclage

- On repasse étape 2, 3, 5, 6
- Etape 7 :  $A \leftarrow (A) + (M[(AE)])$

Et ainsi de suite ...

# Remarques

- Durée des instructions
  - Chaque instruction : 5 étapes
  - BSZ/BSC : loupé = 5 étapes / réussi = 6 étapes
- Chaque étape gère une séquence de signaux
  - Au rythme de l'horloge
- Une seule étape active : optimalité ?
- Le programme commence à l'adresse 0
- Ne prend pas en compte les signaux extérieurs
  - Sauf Init
  - Pas d'entrée-sorties (clavier, souris, écran ...)